# 苏州大学实验报告

| 院、系  | 计算机学院 | 年级专业             | 21 计科 | 姓名 | 赵鹏 | 学号 | 2127405037 |
|------|-------|------------------|-------|----|----|----|------------|
| 课程名称 | ĸ     | 计算机组成及系统结构       |       |    |    |    |            |
| 指导教师 | 张春生   | 张春生 同组实验者 无 实验日期 |       |    |    |    | 023.5.25   |

实验名称

实验四、基本模型机设计与实现

#### 一、实验目的

- 1. 掌握一个简单 CPU 的组成原理
- 2. 在掌握部件单元电路实验的基础上,进一步将其构造成一台基本模型计算机。
- 3. 为该模型机定义五条机器指令,并编写相应的微程序,调试掌握整机概念。

## 二、实验内容

定义五条机器指令,编写相应的微程序,实现基本模型计算机功能。设计一段机器程序,读入一个数据,存于寄存器中,再将该数据自加,结果送输出单元显示。

修改程序, 实现 2+3、7-5 功能。

## 三、实验原理

1. 基本模型计算机原理

本实验要实现一个简单的 CPU,并且在此 CPU 的基础上,继续构建一个简单的模型计算机。在 CPU 中写入相应的微指令,在主存中存放机器指令,再加上基本的输入输出部件,即可构成一个简单的模型计算机。

CPU 由运算器 (ALU)、微程序控制器 (MC)、通用寄存器 (R0),指令寄存器 (IR)、程序计数器 (PC) 和地址寄存器 (AR) 组成,如图 1 所示。


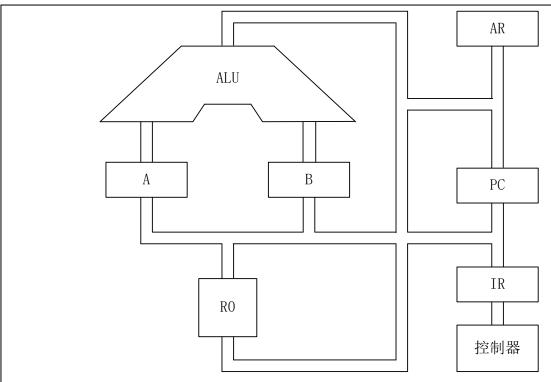


图 1 基本 CPU 构成原理图

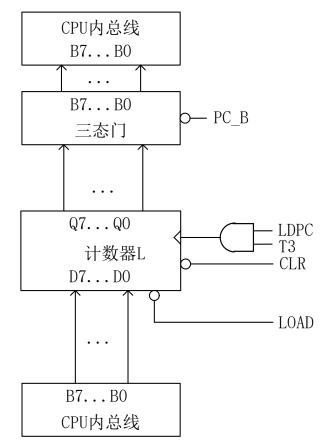系统的程序计数器(PC)和地址寄存器(AR)集成在一片 CPLD 芯片中,其原理如图 2 所示。CLR 连接至 CON 单元的总清端 CLR,按下 CLR 按钮,将使 PC 清零。LDPC 和 T3 相与后作为计数器的计数时钟,当 LOAD 为低电平时,计数时钟到来后将 CPU 内总线上的数据打入 PC。



#### 图 2 程序计数器(PC)原理图

除了程序计数器(PC),其余部件在前面的实验中都已用到,不再详细讨论。

#### 2. 微程序设计

微指令字长共24位,控制位顺序如表1所示。

表 1 微指令格式

| 23  | 22  | 21 | 20 | 19  | 18~15 | 14~12 | 11~9 | 8~6 | 5~0     |
|-----|-----|----|----|-----|-------|-------|------|-----|---------|
| M23 | M22 | WR | RD | IOM | S3~S0 | A     | В    | C   | MA5~MA0 |

本实验中各控制位的解释如下:

WR, RD, IOM 为读写控制信号, 其功能表如表 2 所示。IOM 用来选择是对 I/O 还是对 MEM 进行读写操作,IOM=0 时对 MEM 进行读写操作,IOM=1 时对 I/O 设备进行读写操作。RD=1 时为读,WR=1 时为写。

表 2 读写控制逻辑功能表

| IOM | RD | WR | XMRD | XMWR | XIOR | XIOW |
|-----|----|----|------|------|------|------|
| 0   | 1  | 0  | 0    | 1    | 1    | 1    |
| 0   | 0  | 1  | 1    | 0    | 1    | 1    |
| 1   | 1  | 0  | 1    | 1    | 0    | 1    |
| 1   | 0  | 1  | 1    | 1    | 1    | 0    |

S3~S0 为运算器控制信号, 其功能表如表 3 所示。

表 3 运算器控制信号功能表

| 运算类型 | S3 S2 S1 S0 | CN | 功能                       |          |
|------|-------------|----|--------------------------|----------|
|      | 0000        | X  | F=A(直通)                  |          |
|      | 0001        | X  | F=B(直通)                  |          |
| 逻辑运算 | 0010        | X  | F=AB                     | (FZ)     |
|      | 0011        | X  | F=A+B                    | (FZ)     |
|      | 0100        | X  | F=/A                     | (FZ)     |
|      | 0101        | X  | F=A 不带进位循环右移 B (取低 3 位)位 | (FZ)     |
|      | 0110        | 0  | F=A 逻辑右移一位               | (FZ)     |
| 移位运算 |             | 1  | F=A 带进位循环右移一位            | (FC, FZ) |
|      | 0111        | 0  | F=A 逻辑左移一位               | (FZ)     |
|      |             | 1  | F=A 带进位循环左移一位            | (FC, FZ) |
|      | 1000        | X  | 置 FC=CN                  | (FC)     |
|      | 1001        | X  | F=A 加 B                  | (FC, FZ) |
|      | 1010        | X  | F=A 加 B 加 FC             | (FC,FZ)  |
| 算术运算 | 1011        | X  | F=A 减 B                  | (FC, FZ) |
| 异小烂异 | 1100        | X  | F=A 减 1                  | (FC,FZ)  |
|      | 1101        | X  | F=A 加 1                  | (FC,FZ)  |
|      | 1110        | X  | (保留)                     |          |
|      | 1111        | X  | (保留)                     | ·        |

微指令中 MA5~MA0 为 6 位的后续微地址; A、B、C 为三个译码字段,分别由三个控制位译码出多位。ABC 各字段解释如表 4 所示。C 字段中的 P<1>为测试字位。其功能是根据机器指令及相应微代码进行译码,使微程序转入相应的微地址入口,从而实现完成对指令的识别,并实现微程序的分支。

表 4 微指令 ABC 各字段解释

|    |    | A 字段 |      |    | J  | 3 字段 | ţ     | C字段 |   |   |      |
|----|----|------|------|----|----|------|-------|-----|---|---|------|
| 14 | 13 | 12   | 选择   | 11 | 10 | 9    | 选择    | 8   | 7 | 6 | 选择   |
| 0  | 0  | 0    | NOP  | 0  | 0  | 0    | NOP   | 0   | 0 | 0 | NOP  |
| 0  | 0  | 1    | LDA  | 0  | 0  | 1    | ALU-B | 0   | 0 | 1 | P<1> |
| 0  | 1  | 0    | LDB  | 0  | 1  | 0    | R0-B  | 0   | 1 | 0 | 保留   |
| 0  | 1  | 1    | LDR0 | 0  | 1  | 1    | 保留    | 0   | 1 | 1 | 保留   |
| 1  | 0  | 0    | 保留   | 1  | 0  | 0    | 保留    | 1   | 0 | 0 | 保留   |
| 1  | 0  | 1    | LOAD | 1  | 0  | 1    | 保留    | 1   | 0 | 1 | LDPC |
| 1  | 1  | 0    | LDAR | 1  | 1  | 0    | PC-B  | 1   | 1 | 0 | 保留   |
| 1  | 1  | 1    | LDIR | 1  | 1  | 1    | 保留    | 1   | 1 | 1 | 保留   |

本模型机共有五条指令: IN(输入)、ADD(二进制加法)、OUT(输出)、JMP(无条件转移),HLT(停机),指令格式如表 5 所示(高 4 位为操作码)。

表 5 机器指令格式

| 助记符      | 机器指令码              | 说明            |
|----------|--------------------|---------------|
| IN       | 0000 0000          | IN -> R0      |
| ADD      | 0010 0000          | R0 + R0 -> R0 |
| OUT      | 0011 0000          | R0 -> OUT     |
| JMP addr | 1110 0000 **** *** | addr -> PC    |
| HLT      | 0101 0000          | 停机            |

其中 JMP 为双字节指令,其余均为单字节指令,\*\*\*\* \*\*\*\* 为 addr 对应的二进制地址码。本实验中, CPU 自动从存储器读取指令并执行。由此可设计数据通路图,如图 3 所示。

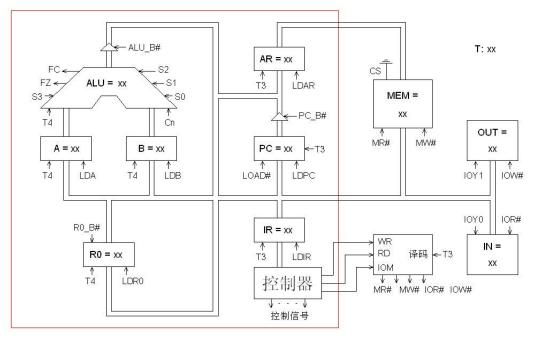


图 3 数据通路图

系统涉及到的微程序流程如图 4 所示(图中单元地址为十六进制)。当拟定"取指"微指令时,该微指令的判别测试字段为 P<1>测试。指令译码原理如图 5 所示,由于"取指"微指令是所有微程序都使用的公用微指令,因此 P<1>的测试结果出现多路分支。本机用指令寄存器的高 6 位(IR7~IR2)作为测试条件,出现 5 路分支,占用 5 个固定微地址单元,剩下的其它地方就可以一条微指令占用控存一个微地址单元,随意填写。

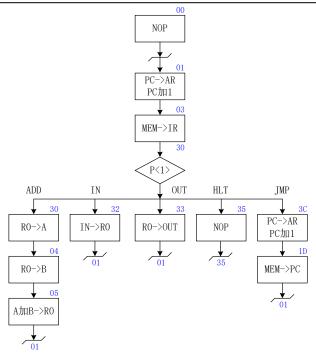


图 4 微程序流程图

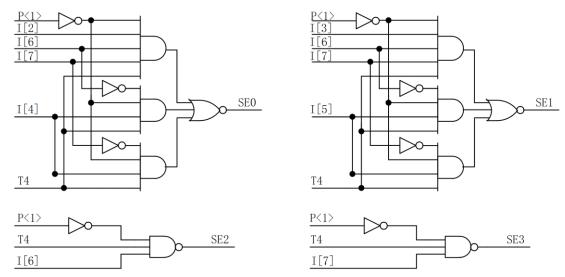


图 5 指令译码原理图

当全部微程序设计完毕后,应将每条微指令代码化,表 6 为将图 4 所示的微程序流程 图按微指令格式转化而成的"二进制微代码表"。

表 6 二进制微代码表

| 地址 | 十六进制     | 高五位   | S3~S0 | A 字段 | B字段 | C 字段 | MA5~MA0 |
|----|----------|-------|-------|------|-----|------|---------|
| 00 | 00 00 01 | 00000 | 0000  | 000  | 000 | 000  | 000001  |
| 01 | 00 6D 43 | 00000 | 0000  | 110  | 110 | 101  | 000011  |
| 03 | 10 70 70 | 00010 | 0000  | 111  | 000 | 001  | 110000  |
| 04 | 00 24 05 | 00000 | 0000  | 010  | 010 | 000  | 000101  |
| 05 | 04 B2 01 | 00000 | 1001  | 011  | 001 | 000  | 000001  |
| 1D | 10 51 41 | 00010 | 0000  | 101  | 000 | 101  | 000001  |
| 30 | 00 14 04 | 00000 | 0000  | 001  | 010 | 000  | 000100  |
| 32 | 18 30 01 | 00011 | 0000  | 011  | 000 | 000  | 000001  |

| 33 | 28 04 01 | 00101 | 0000 | 000 | 010 | 000 | 000001 |
|----|----------|-------|------|-----|-----|-----|--------|
| 35 | 00 00 35 | 00000 | 0000 | 000 | 000 | 000 | 110101 |
| 3C | 00 6D 5D | 00000 | 0000 | 110 | 110 | 101 | 011101 |

根据联机下载的微指令格式(图 6)将其转换成相应格式代码为:

## 微指令格式说明:

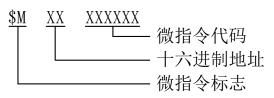


图 6 微指令格式

```
$M 00 000001;

$M 01 006D43;

$M 03 107070;

$M 04 002405;

$M 05 04B201;

$M 1D 105141;

$M 30 001404;

$M 32 183001;

$M 33 280401;

$M 35 000035;

$M 3C 006D5D;
```

#### 3. 数据自加的程序设计

设计一段机器程序,要求从 IN 单元读入一个数据,存于 R0,将 R0 和自身相加,结果存于 R0,再将 R0 的值送 OUT 单元显示。

根据要求可以得到如下程序(表 7),地址和内容均为二进制数。

表 7 机器程序

| 地址        | 内容        | 助记符             | 说明              |  |  |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--|--|
| 0000 0000 | 0010 0000 | START: IN -> R0 | 从 IN 单元读入数据送 R0 |  |  |
| 0000 0001 | 0000 0000 | ADD R0,R0       | R0 和自身相加,结果送 R0 |  |  |
| 0000 0010 | 0011 0000 | OUT R0          | R0 的值送 OUT 单元显示 |  |  |
| 0000 0011 | 1110 0000 | JMP START       | 跳转至 00H 地址      |  |  |
| 0000 0100 | 0000 0000 | JIVIP STAKT     |                 |  |  |
| 0000 0101 | 0101 0000 | HLT             | 停机              |  |  |

根据联机下载的机器指令格式(图 7)将其转换成相应格式代码为:

机器指令格式说明:

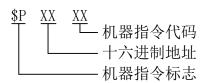


图 7 机器指令格式

\$P 00 20; \$P 01 00; \$P 02 30; \$P 03 E0; \$P 04 00; \$P 05 50;

## 4. 实现 2+3、7-5 功能的程序设计

由于现有的微指令不能满足需求,需要对表 6的二进制微代码进行修改。

首先是将 "R0 和自身相加" 改为两数相加,需要修改图 4 中 ADD 分支。该分支前两条微指令分别是R0->A和R0->B,任意修改一个为从IN获取数据。这里修改R0->B为IN->B,具体做法是: 由表 1 的微指令格式可知,控制读写信号需做修改,WR=0,RD=1,IOM=1,即高五位改为 00011,以获取来自 I/O 设备的数据,还需根据表 4 中 B 字段解释,将 B 字段从 010(R0->B)改为 000(NOP)。由图 4 可知 R0->B 的地址为 04,修改表 6 中地址为 04 的微代码为:

| 地址 | 十六进制     | 高五位   | S3~S0 | A 字段 | B字段 | C 字段 | MA5~MA0 |
|----|----------|-------|-------|------|-----|------|---------|
| 04 | 18 20 05 | 00011 | 0000  | 010  | 000 | 000  | 000101  |


其次是实现 7-5 中的减法,仍需要修改图 4中 ADD 分支。该分支第三条指令为 A+B->R0,需修改为 A-B->R0。具体做法是:由表 1 的微指令格式可知,S3~S0 是运算器控制信号,可以根据表 3 将其改为 1011 (A 减 B)。由图 4 可知 A+B->R0 的地址为 05,修改表 6 中地址为 05 的微代码为:

| 地址 | 十六进制     | 高五位   | S3~S0 | A 字段 | B 字段 | C 字段 | MA5~MA0 |
|----|----------|-------|-------|------|------|------|---------|
| 05 | 05 B2 01 | 00000 | 1011  | 011  | 001  | 000  | 000001  |

最后使用表 7的程序即可实现 2+3(仅做第一处修改)和 7-5(两处均修改)功能。

## 四、实验步骤

1. 按图 8 连接实验线路。

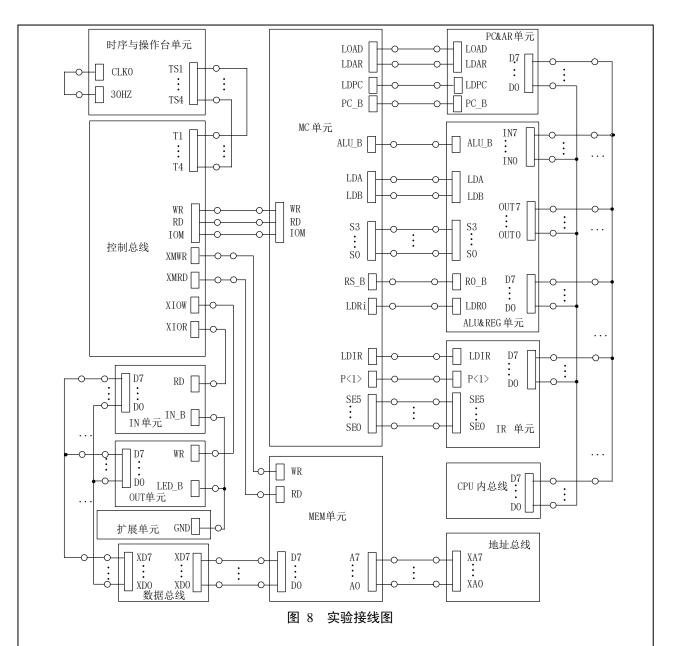

## 2. 联机写入实验程序,并进行校验。

本次实验程序如下,程序中分号";"为注释符,分号后面的内容在下载时将被忽略掉:

```
. //*************
      CPU 与简单模型机实验指令文件
; //***** Start Of Main Memory Data ***** //
           ; START: IN R0
                            从 IN 单元读入数据送 RO
 $P 00 20
                            R0和自身相加,结果送 R0
 $P 01 00
           ; ADD R0,R0
                            R0 的值送 OUT 单元显示
 $P 02 30
           ; OUT R0
                            跳转至 00H 地址
 $P 03 E0
           ; JMP START
 $P 04 00
 $P 05 50
           ; HLT
                               停机
; //***** End Of Main Memory Data ***** //
; //*** Start Of MicroController Data **** //
```

\$M 00 000001 ; NOP

\$M 01 006D43 ; PC->AR,PC 加 1 \$M 03 107070 ; MEM->IR, P<1>

\$M 04 002405 ; R0->B

\$M 05 04B201 ; A 加 B->R0

\$M 1D 105141 ; MEM->PC

\$M 30 001404 ; R0->A

\$M 32 183001 ; IN->R0

\$M 33 280401 ; R0->OUT

\$M 35 000035 ; NOP

\$M 3C 006D5D ; PC->AR,PC 加 1

; //\*\* End Of MicroController Data \*\*//

#### 具体方法为:

#### (1) 写入微程序

单击"【开始】/【程序】/TangDu/CMA/CMA"的程序。选择联机软件的"【转储】—【装载】"功能,在打开文件对话框中选择本次实验文件(TangDu/CMA/CMA/Sample/ CPU 与简单模型机设计实验.Txt),软件自动将机器程序和微程序写入指定单元。

选择联机软件的"【转储】一【刷新指令区】"可以读出下位机所有的机器指令和微指令, 并在指令区显示,对照文件检查微程序和机器程序是否正确,如果不正确,则说明写入操作 失败,应重新写入。

### (2) 修改微程序

可以通过联机软件单独修改某个单元的指令。本实验中 2+3、7-5 功能需修改微指令: 先用鼠标左键单击指令区的"微存",然后再单击需修改 04、05 单元的数据,此时该单元变 为编辑框,输入 6 位修改数据并回车,编辑框消失,并以红色显示写入的数据。

## 3. 联机运行程序。

将时序与操作台单元的开关 KK1 和 KK3 置为"运行"档,用联机软件的"【实验】—【简单模型机】"打开简单模型机数据通路图。使用联机软件的"【转储】—【装载】"功能将该格式(\*.TXT)文件(TangDu/CMA/CMA/Sample/CPU与简单模型机设计实验.Txt)装载入实验系统。

按动 CON 单元的总清按钮 CLR,然后通过软件运行程序,选择相应的功能命令,即可联机运行、监控、调试程序,当模型机执行完 JMP 指令后,检查 OUT 单元显示的数是否为预期结果(R0 自加为 IN 单元值的 2 倍,2+3 实验为 5,7-5 实验为 2)。在数据通路图和微程序流中观测指令的执行过程,并观测软件中地址总线、数据总线以及微指令显示和下位机是否一致。

#### 五、实验结果

实验中实际接线图 9 如所示,上位机(PC)联机运行"7-5"程序界面如图 10 所示。

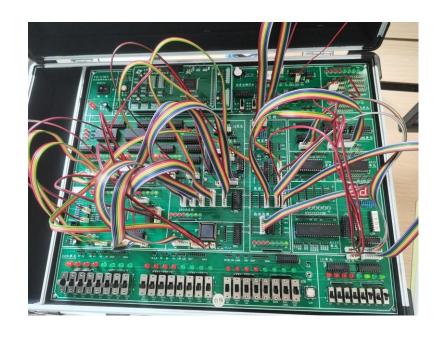


图 9 实验接线图

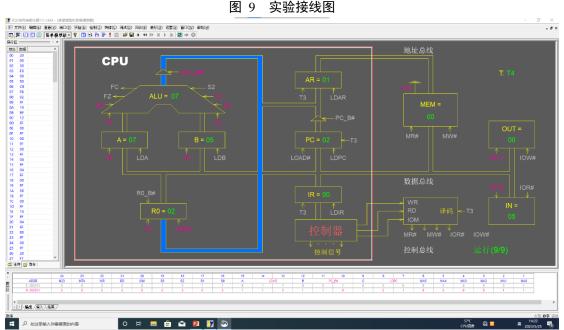


图 10 联机运行界面

```
A-B.txt
文件 编辑 查看
                                                                                      (3)
; //
; // CPU与简单模型机实验指令文件 //
; // CPU与简单模型机实验指令文件 //
; // By TangDu CO.,LTD //
; //*******************************//
   $P 00 20 ; START: IN R0 从IN单元读入数据送R0
   $P 01 00
$P 02 30
$P 03 E0
$P 04 00
                    ; ADD RØ,RØ
; OUT RØ
; JMP START
                                             R0和自身相加,结果送R0
R0的值送OUT单元显示
                                              跳转至00H地址
   $P 04 00 ;
$P 05 50 ; HLT
                                             停机
; //**** End Of Main Memory Data *****//
; //** Start Of MicroController Data **//
                          ; PC->AR,PC加1
   $M 01 006D43
   $M 03 107070
$M 04 182005
                          ; MEM->IR, P<1>
; R0->B
   $M 04 182005

$M 05 058201

$M 1D 105141

$M 30 001404

$M 32 183001

$M 33 280401

$M 35 000035
                         ; R0->B
; A加B->R0
; MEM->PC
; R0->A
; IN->R0
; R0->OUT
; NOP
                        ; PC->AR,PC加1
   $M 3C 006D5D
; //** End Of MicroController Data **//
行 1, 列 1 100% Windows (CRLF)
```

. 图 11 修改执行 A-B 的微程序

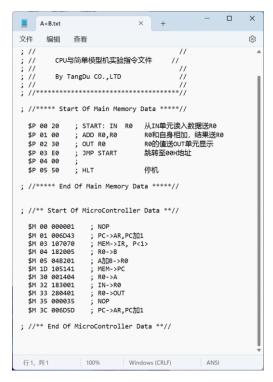


图 12 修改执行 A+B 的微程序

## 六、实验体会

通过这次实验我,掌握了一个简单 CPU 的组成原理,在此基础上,进一步将其构造成一台基本模型计算机,并为该模型机定义五条机器指令,并编写相应的微程序,调试掌握整机概念。本次实验较为顺利,接线一次正确,完成较好。